

Lógica Digital (1001351)

Síntese lógica



Prof. Ricardo Menotti

menotti@ufscar.br

Prof. Luciano de Oliveira Neris

lneris@ufscar.br

Atualizado em: 19 de março de 2024

Departamento de Computação

Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia

Universidade Federal de São Carlos

Síntese Lógica

x_1	x_2	$f(x_1, x_2)$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

$$f(x_1, x_2) = x_1x_2 + \bar{x}_1\bar{x}_2 + \bar{x}_1x_2$$


$$f(x_1, x_2) = x_1x_2 + \bar{x}_1\bar{x}_2 + \bar{x}_1x_2 + \bar{x}_1x_2$$

$$f(x_1, x_2) = x_1x_2 + \bar{x}_1x_2 + \bar{x}_1\bar{x}_2 + \bar{x}_1x_2$$


$$f(x_1, x_2) = (x_1 + \bar{x}_1)x_2 + \bar{x}_1(\bar{x}_2 + x_2)$$

$$f(x_1, x_2) = 1.x_2 + \bar{x}_1.1 \quad f(x_1, x_2) = x_2 + \bar{x}_1$$

Figure 2.19 A function to be synthesized.

 


(a) Canonical sum-of-products

 

(b) Minimal-cost realization

Figure 2.20 Two implementations of the function in Figure 2.19.

Síntese Lógica

 

(a) Conveyor and sensors

s_1	s_2	s_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

(b) Truth table

$$f(s_1, s_2, s_3) = \bar{s}_1 \bar{s}_2 s_3 + \bar{s}_1 s_2 s_3 + s_1 \bar{s}_2 s_3 + s_1 s_2 \bar{s}_3 + s_1 s_2 s_3$$

$$\begin{aligned} & \bar{s}_1 \bar{s}_2 s_3 + \bar{s}_1 s_2 s_3 + s_1 \bar{s}_2 s_3 + s_1 s_2 s_3 + s_1 s_2 \bar{s}_3 + s_1 s_2 s_3 \\ & \bar{s}_1 s_3 (\bar{s}_2 + s_2) + s_1 s_3 (\bar{s}_2 + s_2) + s_1 s_2 (\bar{s}_3 + s_3) \\ & \bar{s}_1 s_3 + s_1 s_3 + s_1 s_2 \\ & s_3 + s_1 s_2 \end{aligned}$$

ou

$$\begin{aligned} & \bar{s}_1 \bar{s}_2 s_3 + \bar{s}_1 s_2 s_3 + s_1 \bar{s}_2 s_3 + s_1 s_2 s_3 + s_1 s_2 \bar{s}_3 + s_1 s_2 s_3 \\ & s_3 (\bar{s}_1 \bar{s}_2 + \bar{s}_1 s_2 + s_1 \bar{s}_2 + s_1 s_2) + s_1 s_2 (\bar{s}_3 + s_3) \\ & s_3 \cdot 1 + s_1 s_2 \\ & s_3 + s_1 s_2 \end{aligned}$$

ou

$$\begin{aligned} & \bar{s}_1 \bar{s}_2 s_3 + \bar{s}_1 s_2 s_3 + s_1 \bar{s}_2 s_3 + \bar{s}_1 \bar{s}_2 s_3 + s_1 s_2 \bar{s}_3 + s_1 s_2 s_3 \\ & \bar{s}_1 s_3 (s_2 + \bar{s}_2) + \bar{s}_2 s_3 (s_1 + \bar{s}_1) + s_1 s_2 (s_3 + \bar{s}_3) \\ & \bar{s}_1 s_3 + \bar{s}_2 s_3 + s_1 s_2 \\ & s_3 (\bar{s}_1 + \bar{s}_2) + s_1 s_2 \\ & s_3 (\overline{s_1 s_2}) + s_1 s_2 \\ & s_3 + s_1 s_2 \end{aligned}$$

Minterms e maxterms

Row number	x_1	x_2	x_3	Minterm	Maxterm
0	0	0	0	$m_0 = \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3$	$M_0 = x_1 + x_2 + x_3$
1	0	0	1	$m_1 = \bar{x}_1\bar{x}_2x_3$	$M_1 = x_1 + x_2 + \bar{x}_3$
2	0	1	0	$m_2 = \bar{x}_1x_2\bar{x}_3$	$M_2 = x_1 + \bar{x}_2 + x_3$
3	0	1	1	$m_3 = \bar{x}_1x_2x_3$	$M_3 = x_1 + \bar{x}_2 + \bar{x}_3$
4	1	0	0	$m_4 = x_1\bar{x}_2\bar{x}_3$	$M_4 = \bar{x}_1 + x_2 + x_3$
5	1	0	1	$m_5 = x_1\bar{x}_2x_3$	$M_5 = \bar{x}_1 + x_2 + \bar{x}_3$
6	1	1	0	$m_6 = x_1x_2\bar{x}_3$	$M_6 = \bar{x}_1 + \bar{x}_2 + x_3$
7	1	1	1	$m_7 = x_1x_2x_3$	$M_7 = \bar{x}_1 + \bar{x}_2 + \bar{x}_3$

Figure 2.22 Three-variable minterms and maxterms.

Row number	x_1	x_2	x_3	$f(x_1, x_2, x_3)$
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0

Figure 2.23 A three-variable function.

Soma dos produtos:

$$f(x_1, x_2, x_3) = \Sigma(m_1, m_4, m_5, m_6)$$

$$f(x_1, x_2, x_3) = \Sigma m(1, 4, 5, 6)$$

Produto das somas:

$$f(x_1, x_2, x_3) = \Pi(M_0, M_2, M_3, M_7)$$

$$f(x_1, x_2, x_3) = \Pi M(0, 2, 3, 7)$$

Row number	x_1	x_2	x_3	$f(x_1, x_2, x_3)$
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0

Figure 2.23 A three-variable function.


$$\bar{f} = m_0 + m_2 + m_3 + m_7$$

$$f = \overline{m_0 + m_2 + m_3 + m_7}$$


$$f = \bar{m}_0 \bar{m}_2 \bar{m}_3 \bar{m}_7$$

$$f = M_0.M_2.M_3.M_7$$

Implementações possíveis para a função

 

 
(a) A minimal sum-of-products realization




(b) A minimal product-of-sums realization

Figure 2.24 Two realizations of the function in Figure 2.23.

Portas NAND e NOR

 

(a) NAND gates

 

(b) NOR gates

Figure 2.25 NAND and NOR gates.

Teorema DeMorgan

 


Figure 2.26 DeMorgan's theorem in terms of logic gates.

Exemplos

Exemplos

 


Figure 2.27 Using NAND gates to implement a sum-of-products.

Exemplos



 


Figure 2.28 Using NOR gates to implement a product-of-sums.

 


(a) POS implementation

 


(b) NOR implementation

Figure 2.29 NOR-gate realization of the function in Example 2.13.

 

(a) SOP implementation

 

(b) NAND implementation

Figure 2.30 NAND-gate realization of the function in Example 2.10.

Bibliografia

- Brown, S. & Vranesic, Z. - Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design, 3rd Ed., Mc Graw Hill, 2009

Lógica Digital (1001351)

Síntese lógica



Prof. Ricardo Menotti

menotti@ufscar.br

Prof. Luciano de Oliveira Neris

lneris@ufscar.br

Atualizado em: 19 de março de 2024

Departamento de Computação

Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia

Universidade Federal de São Carlos