

# Lógica Digital (1001351)



## Circuitos Sequenciais: Máquinas de Estados Finitos

---

Prof. Ricardo Menotti

[menotti@ufscar.br](mailto:menotti@ufscar.br)

Prof. Luciano de Oliveira Neris

[lneris@ufscar.br](mailto:lneris@ufscar.br)


Atualizado em: 1 de abril de 2024

**Departamento de Computação**


Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia

Universidade Federal de São Carlos

## Troca de Valores entre Registradores

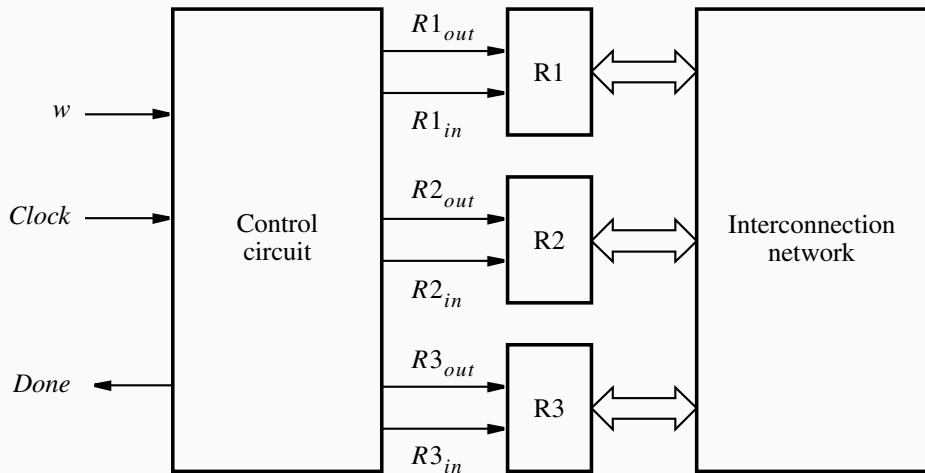

**Figure 6.10** System for Example 6.1.

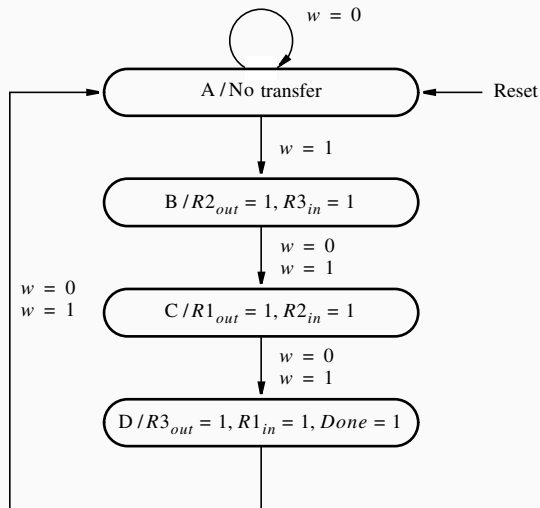

**Figure 6.11** State diagram for Example 6.1.

Present state	Next state		Outputs						
	$w = 0$	$w = 1$	$R1_{out}$	$R1_{in}$	$R2_{out}$	$R2_{in}$	$R3_{out}$	$R3_{in}$	<i>Done</i>
A	A	B	0	0	0	0	0	0	0
B	C	C	0	0	1	0	0	1	0
C	D	D	1	0	0	1	0	0	0
D	A	A	0	1	0	0	1	0	1

**Figure 6.12** State table for Example 6.1.

## Tabela de Atribuição de Estados


	Present state	Next state		Outputs						
		$w = 0$	$w = 1$							
	$y_2 y_1$	$Y_2 Y_1$	$Y_2 Y_1$	$R1_{out}$	$R1_{in}$	$R2_{out}$	$R2_{in}$	$R3_{out}$	$R3_{in}$	$Done$
A	0 0	0 0	0 1	0	0	0	0	0	0	0
B	0 1	1 0	1 0	0	0	1	0	0	1	0
C	1 0	1 1	1 1	1	0	0	1	0	0	0
D	1 1	0 0	0 0	0	1	0	0	1	0	1

$$R1_{out} = R2_{in} = \bar{y}_1 y_2$$


$$R1_{in} = R3_{out} = Done = y_1 y_2$$

$$R2_{out} = R3_{in} = y_1 \bar{y}_2$$

## Expressões de próximo estado

 


$$Y_1 = w\bar{y}_1 + \bar{y}_1 y_2$$

 

$$Y_2 = y_1 \bar{y}_2 + \bar{y}_1 y_2$$

**Figure 6.14** Derivation of next-state expressions for Figure 6.13.

## Circuito resultante

 


## Tabela de Atribuição de Estados (alternativa)

	Present state  $y_2 y_1$	Next state		Outputs						
		$w = 0$	$w = 1$							
		$Y_2 Y_1$	$Y_2 Y_1$	$R1_{out}$	$R1_{in}$	$R2_{out}$	$R2_{in}$	$R3_{out}$	$R3_{in}$	<i>Done</i>
A	0 0	0 0	0 1	0	0	0	0	0	0	0
B	0 1	1 1	1 1	0	0	1	0	0	1	0
C	1 1	1 0	1 0	1	0	0	1	0	0	0
D	1 0	0 0	0 0	0	1	0	0	1	0	1


**Figure 6.18** Improved state assignment for the state table in Figure 6.12.



## Expressões de próximo estado

 

$$Y_1 = w\bar{y}_2 + y_1\bar{y}_2$$

 

$$Y_2 = y_1$$

**Figure 6.19** Derivation of next-state expressions for Figure 6.18.

	Present state $y_3y_2y_1$	Next state		Output $z$
		$w = 0$	$w = 1$	
		$Y_3Y_2Y_1$	$Y_3Y_2Y_1$	
A	0 0 1	0 0 1	0 1 0	0
B	0 1 0	0 0 1	1 0 0	0
C	1 0 0	0 0 1	1 0 0	1

**Figure 6.20** One-hot state assignment for the state table in Figure 6.4.

$$Y_1 = \overline{w}$$

$$Y_2 = wy_1$$

$$Y_3 = w\overline{y_1}$$

$$z = y_3$$

	Present state	Next state		Outputs						
		$w = 0$	$w = 1$							
	$y_4 y_3 y_2 y_1$	$Y_4 Y_3 Y_2 Y_1$	$Y_4 Y_3 Y_2 Y_1$	$R1_{out}$	$R1_{in}$	$R2_{out}$	$R2_{in}$	$R3_{out}$	$R3_{in}$	$Done$
A	0 0 0 1	0 0 0 1	0 0 1 0	0	0	0	0	0	0	0
B	0 0 1 0	0 1 0 0	0 1 0 0	0	0	1	0	0	1	0
C	0 1 0 0	1 0 0 0	1 0 0 0	1	0	0	1	0	0	0
D	1 0 0 0	0 0 0 1	0 0 0 1	0	1	0	0	1	0	1

**Figure 6.21** One-hot state assignment for the state table in Figure 6.12.

$$Y_1 = \overline{w}y_1 + y_4$$

$$Y_2 = wy_1$$

$$Y_3 = y_2$$

$$Y_4 = y_3$$

$$R1_{out} = R2_{in} = y_3$$

$$R1_{in} = R3_{out} = Done = y_4$$

$$R2_{out} = R3_{in} = y_2$$

- Brown, S. & Vranesic, Z. - Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design, 3rd Ed., Mc Graw Hill, 2009

# Lógica Digital (1001351)



## Circuitos Sequenciais: Máquinas de Estados Finitos

---

Prof. Ricardo Menotti

[menotti@ufscar.br](mailto:menotti@ufscar.br)

Prof. Luciano de Oliveira Neris

[lneris@ufscar.br](mailto:lneris@ufscar.br)

Atualizado em: 1 de abril de 2024

**Departamento de Computação**

Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia

Universidade Federal de São Carlos