

# Lógica Digital (1001351)

## Análise de Circuitos Sequenciais



---

Prof. Ricardo Menotti

[menotti@ufscar.br](mailto:menotti@ufscar.br)

Prof. Luciano de Oliveira Neris

[lneris@ufscar.br](mailto:lneris@ufscar.br)

Atualizado em: 1 de abril de 2024

**Departamento de Computação**

Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia  
Universidade Federal de São Carlos


## Introdução

---


*Além de saber como projetar um circuito sequencial, temos que saber como analisar o comportamento de um circuito existente, o que é muito mais simples.*

*Para analisar um circuito, bastar seguir na ordem inversa os mesmos passos usados na síntese. As saídas dos flip-flops representam o estado atual e suas entradas o próximo estado. A partir destas informações podemos reconstruir as tabelas de estados e posteriormente a máquina.*

## Um circuito com 2 flip-flops

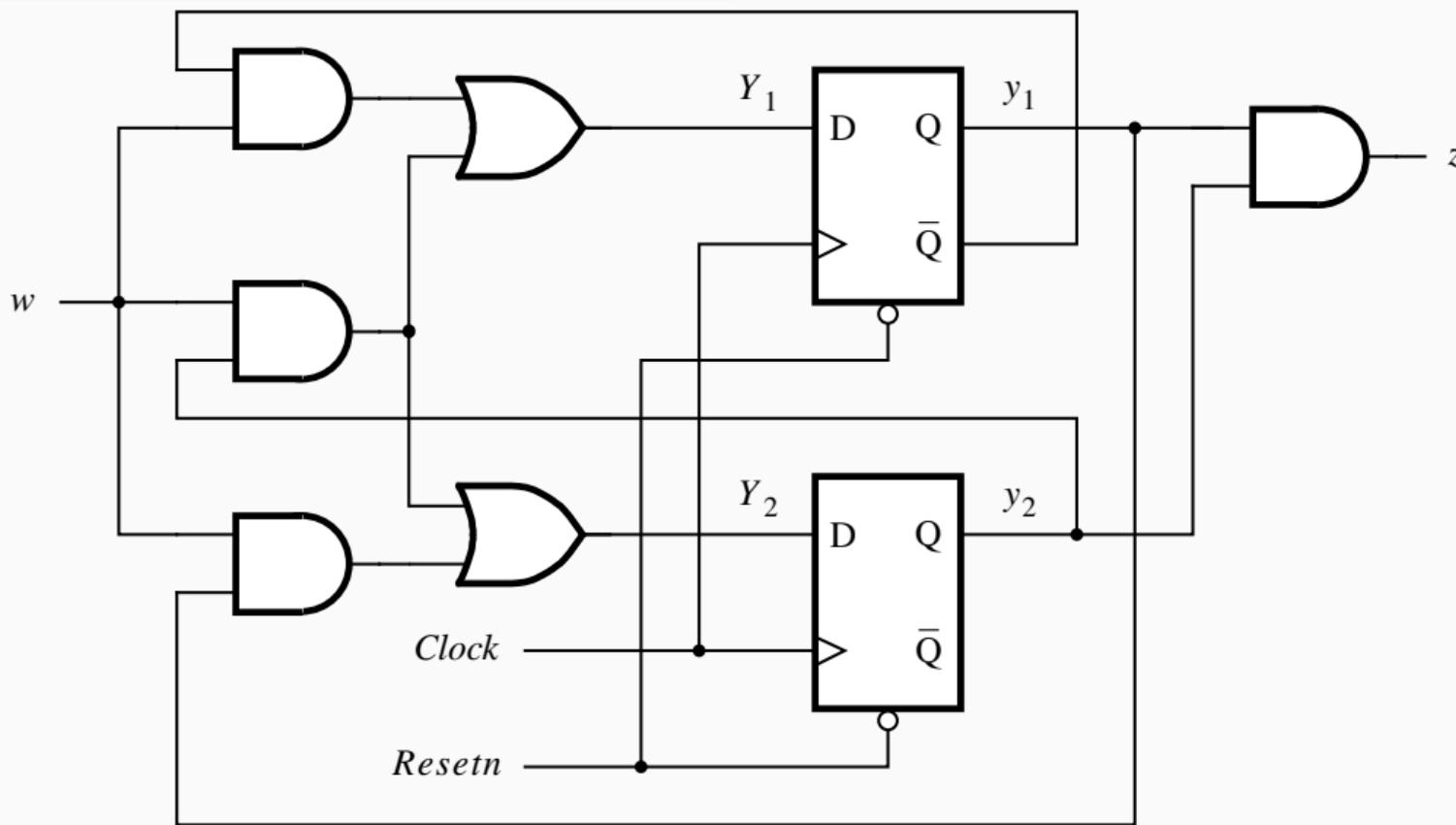

## Um circuito com 2 flip-flops

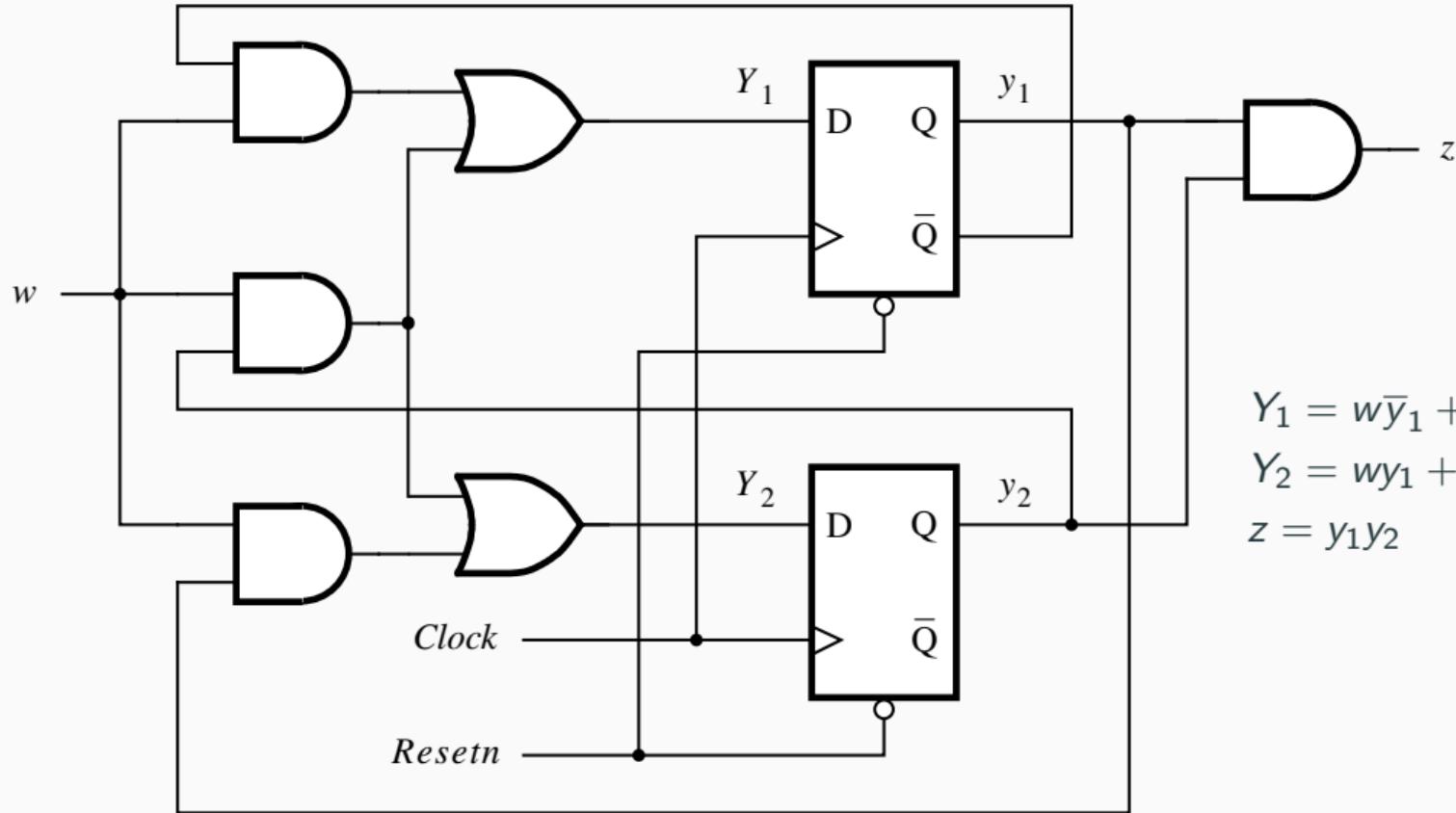

$$Y_1 = w\bar{y}_1 + wy_2$$

$$Y_2 = wy_1 + w\bar{y}_2$$

$$z = y_1y_2$$

## Tabelas de estados

Present state $y_2y_1$	Next state		Output $z$
	$w = 0$	$w = 1$	
	$Y_2Y_1$	$Y_2Y_1$	
0 0	0 0	0 1	0
0 1	0 0	1 0	0
1 0	0 0	1 1	0
1 1	0 0	1 1	1

(a) State-assigned table

Present state	Next state		Output $z$
	$w = 0$	$w = 1$	
A	A	B	0
B	A	C	0
C	A	D	0
D	A	D	1

(b) State table

**Figure 6.76** Tables for the circuit in Figure 6.75.


# Tabelas de estados

Present state $y_2y_1$	Next state		Output $z$
	$w = 0$	$w = 1$	
	$Y_2Y_1$	$Y_2Y_1$	
0 0	0 0	0 1	0
0 1	0 0	1 0	0
1 0	0 0	1 1	0
1 1	0 0	1 1	1

(a) State-assigned table

Present state	Next state		Output $z$
	$w = 0$	$w = 1$	
A	A	B	0
B	A	C	0
C	A	D	0
D	A	D	1

(b) State table

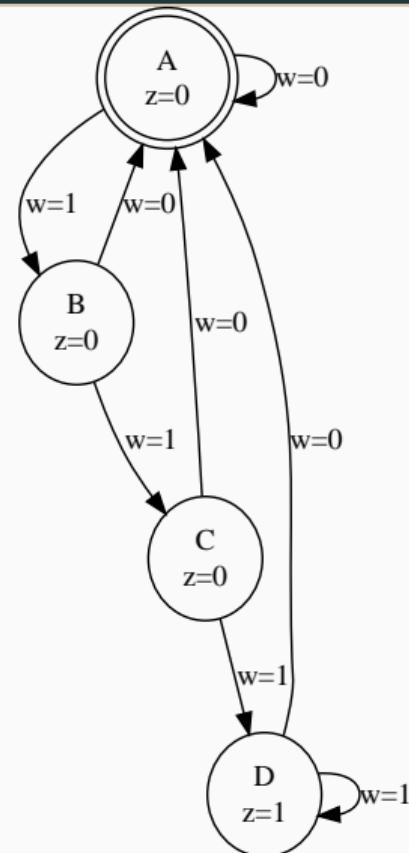

**Figure 6.76** Tables for the circuit in Figure 6.75.

## Definição formal

---

$$M = (W, Z, S, \varphi, \lambda)$$

onde

- $W$ ,  $Z$ , e  $S$  são conjuntos finitos não vazios de entradas, saídas e estados respectivamente;
- $\varphi$  é a função de transição de estado, tal que  $S(t + 1) = \varphi[W(t), S(t)]$
- $\lambda$  é a função de saída, tal que:
  - $\lambda(t) = \lambda[S(t)]$  para o modelo de Moore; e
  - $\lambda(t) = \lambda[W(t), S(t)]$  para o modelo de Mealy.

## Bibliografia

---

- Brown, S. & Vranesic, Z. - Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design, 3rd Ed., Mc Graw Hill, 2009

# Lógica Digital (1001351)

## Análise de Circuitos Sequenciais



---

Prof. Ricardo Menotti

[menotti@ufscar.br](mailto:menotti@ufscar.br)

Prof. Luciano de Oliveira Neris

[lneris@ufscar.br](mailto:lneris@ufscar.br)

Atualizado em: 1 de abril de 2024

**Departamento de Computação**

Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia

Universidade Federal de São Carlos