

Microprocessadores e Microcontroladores (27146)



Implementação de Processadores em Verilog

Prof. Ricardo Menotti (menotti@ufscar.br)

Atualizado em: 26 de abril de 2021

Departamento de Computação

Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia

Universidade Federal de São Carlos

Conteúdo

A linguagem Verilog

Exemplos de circuitos combinacionais

Exemplos com aritmética computacional

Exemplos com circuitos sequenciais

Um processador simples

Referências

A linguagem Verilog

A linguagem Verilog

- Verilog é uma linguagem complexa, mas neste curso não vamos abordar todas as suas potencialidades;
- O que vamos aprender será suficiente para projetar e testar uma grande variedade de circuitos, incluindo processadores;
- Iremos abordar as funcionalidades da linguagem a medida que avançarmos com os circuitos digitais;
- A principal habilidade desejada neste curso é a capacidade de traduzir com facilidade um circuito para Verilog e vice-versa;
- Isso só pode ser alcançado com a prática, pois assim como na programação, estudar problemas resolvidos não ajuda muito.

A linguagem Verilog

- Em Verilog há várias maneiras de se descrever um mesmo circuito, por exemplo, a partir:
 - **Funcional ou Lógica:** de funções ou portas básicas;
 - **Estrutural:** de uma hierarquia de componentes;
 - **Comportamental:** da descrição de seu comportamento;
- Pode-se usar combinações das metodologias.

Como NÃO escrever Verilog

- NÃO escrever código que se assemelhe a um programa de computador, contendo muitas variáveis e loops;
 - É difícil determinar qual circuito lógico as ferramentas CAD produzirão ao sintetizar código assim;
- Neste curso veremos exemplos completos de código Verilog que representam uma ampla gama de circuitos lógicos;
 - Neles o código é facilmente relacionado ao circuito lógico descrito;
 - Procure adotar o mesmo estilo de código;
- *Se não for possível determinar prontamente qual circuito lógico é descrito pelo código Verilog, então as ferramentas CAD provavelmente não sintetizarão o circuito que o projetista está tentando modelar;*
- **Analise o circuito resultante produzido pelas ferramentas de síntese;**

Exemplos de circuitos combinacionais

Exemplo: multiplexador

 


Figure 2.36 The logic circuit for a multiplexer.

```
1 // Behavioral specification
2 module example3(input x1, x2, s,
3                   output reg f);
4   always @ (x1, x2, s)
5     if (s==0)
6       f = x1;
7     else
8       f = x2;
9 endmodule
```

```
1 module example2(input x1, x2, s, output f);
2   assign f = (x1 & ~s) | (x2 & s);
3 endmodule
```

```
1 module example1(x1, x2, s, f);
2   input x1, x2, s;
3   output f;
4
5   not (k, s);
6   and (g, k, x1);
7   and (h, s, x2);
8   or (f, g, h);
9 endmodule
```

```
1 module mux2to1 (w0, w1, s, f);
2   input w0, w1, s;
3   output f;
4   assign f = s ? w1 : w0;
5 endmodule
```

Exemplo: combinando funções lógicas

```
1 module example2 (x1, x2, x3, x4,
2                 f, g, h);
3   input x1, x2, x3, x4;
4   output f, g, h;
5
6   and (z1, x1, x3);
7   and (z2, x2, x4);
8   or  (g, z1, z2);
9   or  (z3, x1, ~x3);
10  or  (z4, ~x2, x4);
11  and (h, z3, z4);
12  or  (f, g, h);
13 endmodule
```

```
1 module example2 (x1, x2, x3, x4,
2                 f, g, h);
3   input x1, x2, x3, x4;
4   output f, g, h;
5
6   assign g = (x1 & x3) | (x2 & x4);
7   assign h = (x1 | ~x3) & (~x2 | x4);
8   assign f = g | h;
9 endmodule
```

 


Figure 2.39 Logic circuit for the code in Figure 2.38.

Hierarquia de componentes

Top-level module

 


Figure 2.44 A logic circuit with two modules.

Hierarquia de componentes


```
1 // Top-level module
2 module adder_display(x, y, a, b,
3                      c, d, e, f, g);
4   input x, y;
5   output a, b, c, d, e, f, g;
6   wire w1, w0;
7
8   adder U1 (x, y, w1, w0);
9   display U2 (w1, w0, a, b, c,
10              d, e, f, g);
11 endmodule
```

```
1 // An adder module
2 module adder (a, b, s1, s0);
3   input a, b;
4   output s1, s0;
5
6   assign s1 = a & b;
7   assign s0 = a ^ b;
8 endmodule
```

```
1 // A module for driving a 7-segment display
2   ↳ (0, 1 or 2)
2 module display(s1, s0, a, b,
3                 c, d, e, f, g);
4   input s1, s0;
5   output a, b, c, d, e, f, g;
6
7   assign a = ~s0;
8   assign b = 1;
9   assign c = ~s1;
10  assign d = ~s0;
11  assign e = ~s0;
12  assign f = ~s1 & ~s0;
13  assign g = s1 & ~s0;
14 endmodule
```

Exemplos com aritmética computacional


Exemplo: somador completo (full adder)

 

(c) Circuit

```
1 module fulladd (Cin, x, y, s, Cout);
2   input Cin, x, y;
3   output s, Cout;
4
5   xor (s, x, y, Cin);
6   and (z1, x, y);
7   and (z2, x, Cin);
8   and (z3, y, Cin);
9   or (Cout, z1, z2, z3);
10 endmodule
```

 
Exemplo: somador completo (sintaxe alternativa)



(c) Circuit

```
1 module fulladd (Cin, x, y, s, Cout);
2   input Cin, x, y;
3   output s, Cout;
4
5   xor (s, x, y, Cin);
6   and (z1, x, y),
7     (z2, x, Cin),
8     (z3, y, Cin);
9   or (Cout, z1, z2, z3);
10 endmodule
```

 
Exemplo: somador completo (atribuições contínuas)



(c) Circuit

```
1 module fulladd (Cin, x, y, s, Cout);
2   input Cin, x, y;
3   output s, Cout;
4
5   assign s = x ^ y ^ Cin;
6   assign Cout = (x & y) | (x & Cin) | (y &
    ↪ Cin);
7 endmodule
```

 Exemplo: somador completo (sintaxe alternativa)



(c) Circuit

```
1 module fulladd (Cin, x, y, s, Cout);
2   input Cin, x, y;
3   output s, Cout;
4
5   assign s = x ^ y ^ Cin,
6         Cout = (x & y) | (x & Cin) | (y &
7           ~ Cin);
8 endmodule
```

Somador de 4 bits

```
1 module adder4 (carryin, x3, x2, x1, x0,
2                         y3, y2, y1, y0,
3                         s3, s2, s1, s0, carryout);
4     input carryin, x3, x2, x1, x0, y3, y2, y1, y0;
5     output s3, s2, s1, s0, carryout;
6
7     fulladd stage0 (carryin, x0, y0, s0, c1);
8     fulladd stage1 (c1, x1, y1, s1, c2);
9     fulladd stage2 (c2, x2, y2, s2, c3);
10    fulladd stage3 (c3, x3, y3, s3, carryout);
11 endmodule
```

Somador de 4 bits

```
1 module adder4 (carryin, x3, x2, x1, x0,
2                         y3, y2, y1, y0,
3                         s3, s2, s1, s0, carryout);
4     input carryin, x3, x2, x1, x0, y3, y2, y1, y0;
5     output s3, s2, s1, s0, carryout;
6
7     fulladd stage0 (.x(x0), .y(y0), .s(s0), .Cout(c1));
8     fulladd stage1 (c1, x1, y1, s1, c2);
9     fulladd stage2 (c2, x2, y2, s2, c3);
10    fulladd stage3 (c3, x3, y3, s3, carryout);
11 endmodule
```

Usando vetores

```
1 module adder4 (carryin, X, Y, S, carryout);
2   input carryin;
3   input [3:0] X, Y;
4   output [3:0] S;
5   output carryout;
6   wire [3:1] C;
7
8   fulladd stage0 (carryin, X[0], Y[0], S[0], C[1]);
9   fulladd stage1 (C[1], X[1], Y[1], S[1], C[2]);
10  fulladd stage2 (C[2], X[2], Y[2], S[2], C[3]);
11  fulladd stage3 (C[3], X[3], Y[3], S[3], carryout);
12 endmodule
```

Especificação parametrizada (genérica quanto ao tamanho)

```
1 module addern (carryin, X, Y, S, carryout);
2   parameter n = 32;
3   input carryin;
4   input [n-1:0] X, Y;
5   output [n-1:0] S;
6   output carryout;
7   reg[n-1:0]S;
8   reg carryout;
9   reg [n:0] C;
10  integer k;
11
12  always @(X or Y or carryin)
13  begin
14    C[0] = carryin;
15    for (k = 0; k < n; k = k+1)
16      begin
17        S[k] = X[k] ^ Y[k] ^ C[k];
18        C[k+1] = (X[k] & Y[k]) | (X[k] & C[k]) | (Y[k] & C[k]);
19      end
20    carryout = C[n];
21  end
22 endmodule
```

Usando atribuição aritmética

```
1 module addern (carryin, X, Y, S);
2   parameter n = 32;
3   input carryin;
4   input [n-1:0] X, Y;
5   output [n-1:0] S;
6   reg [n-1:0] S;
7
8   always @(X or Y or carryin)
9     S = X + Y + carryin;
10 endmodule
```

Calculando Carry-out e Overflow

```
1 module addern (carryin, X, Y, S, carryout, overflow);
2   parameter n = 32;
3   input carryin;
4   input [n-1:0] X, Y;
5   output [n-1:0] S;
6   output carryout, overflow;
7   reg[n-1:0]S;
8   reg carryout, overflow;
9
10 always @(X or Y or carryin)
11 begin
12   S = X + Y + carryin;
13   carryout=(X[n-1] & Y[n-1]) | (X[n-1] & S[n-1])
14           | (Y[n-1] & S[n-1]);
15   overflow = carryout ^ X[n-1] ^ Y[n-1] ^ S[n-1];
16 end
17 endmodule
```


Sintaxe alternativa

```
1 module addern (carryin, X, Y, S, carryout, overflow);
2     parameter n = 32;
3     input carryin;
4     input [n-1:0] X, Y;
5     output [n-1:0] S;
6     output carryout, overflow;
7     reg [n-1:0] S;
8     reg carryout, overflow;
9
10    always @(X or Y or carryin)
11    begin
12        {carryout, S} = X + Y + carryin;
13        overflow = carryout ^ X[n-1] ^ Y[n-1] ^ S[n-1];
14    end
15 endmodule
```

Uma unidade lógica e artimética (ALU)


Table 5.1 ALU operations

$F_{2:0}$	Function
000	A AND B
001	A OR B
010	A + B
011	not used
100	A AND \bar{B}
101	A OR \bar{B}
110	A - B
111	SLT

 

Uma unidade lógica e artimética (ALU)

```
1 module alu(input logic [31:0] a, b,
2             input logic [2:0] f,
3             output logic [31:0] y,
4             output logic zero);
5
6     logic [31:0] bb, b2, add_res, and_res, or_res, slt_res;
7
8     assign bb = ~b;
9     assign b2 = f[2] ? bb : b;
10    assign add_res = a + b2 + f[2]; // handle 2's complement
11    assign and_res = a & b2;
12    assign or_res = a | b2;
13    assign slt_res = add_res[31] ? 32'b1 : 32'b0;
14
15    always_comb
16        case (f[1:0])
17            2'b00: y = and_res;
18            2'b01: y = or_res;
19            2'b10: y = add_res;
20            2'b11: y = slt_res;
21        endcase
22
23    assign zero = (y == 32'b0);
24 endmodule
```

 

Test bench

```
1 module talu();
2   logic clk;
3   logic [31:0] a, b, y, y_expected;
4   logic [ 2:0] f;
5   logic         zero, zero_expected;
6
7   logic [31:0] vectornum, errors;
8   logic [103:0] testvectors[10000:0];
9
10  alu dut(a, b, f, y, zero);
11
12  always begin
13    clk = 1; #50; clk = 0; #50;
14  end
15
16  initial begin
17    $readmemh("talu.tv", testvectors);
18    vectornum = 0; errors = 0;
19  end
```


Test bench

```
21  always @(posedge clk)
22    begin
23      #1;
24      f = testvectors[vectornum][102:100];
25      a = testvectors[vectornum][99:68];
26      b = testvectors[vectornum][67:36];
27      y_expected = testvectors[vectornum][35:4];
28      zero_expected = testvectors[vectornum][0];
29    end
30
31  always @(negedge clk)
32    begin
33      if (y !== y_expected || zero !== zero_expected) begin
34          $display("Error in vector %d", vectornum);
35          $display(" Inputs : a = %h, b = %h, f = %b", a, b, f);
36          $display(" Outputs: y = %h (%h expected), zero = %h (%h expected)",
37                  y, y_expected, zero, zero_expected);
38          errors = errors+1;
39      end
40      vectornum = vectornum + 1;
41      if (testvectors[vectornum][0] === 1'bx) begin
42          $display("%d tests completed with %d errors", vectornum, errors);
43          $stop;
44      end
45  end
46 endmodule
```

```
1  2_00000000_00000000_00000000_1
2  2_00000000_FFFFFFFF_FFFFFFFF_0
3  2_00000001_FFFFFFFF_00000000_1
4  2_000000FF_00000001_00000100_0
5  6_00000000_00000000_00000000_1
6  6_00000000_FFFFFFFF_00000001_0
7  6_00000001_00000001_00000000_1
8  6_00000100_00000001_000000FF_0
9  7_00000000_00000000_00000000_1
10 7_00000000_00000001_00000001_0
11 7_00000000_FFFFFFFF_00000000_1
12 7_00000001_00000000_00000000_1
13 7_FFFFFFFF_00000000_00000001_0
14 0_FFFFFFFF_FFFFFFFF_FFFFFFFF_0
15 0_FFFFFFFF_12345678_12345678_0
16 0_12345678_87654321_02244220_0
17 0_00000000_FFFFFFFF_00000000_1
18 1_FFFFFFFF_FFFFFFFF_FFFFFFFF_0
19 1_12345678_87654321_97755779_0
20 1_00000000_FFFFFFFF_FFFFFFFF_0
21 1_00000000_00000000_00000000_1
```

Exemplos com circuitos sequenciais


Latch D com enable

 


(a) Circuit

Clk	D	$Q(t+1)$
0	x	$Q(t)$
1	0	0
1	1	1

(b) Truth table

 


(c) Graphical symbol

 


```
1 module D_latch (D, Clk, Q);
2   input D, Clk;
3   output Q;
4   reg Q;
5
6   always @ (D or Clk)
7     if (Clk)
8       Q = D;
9 endmodule
```

Flip-flop D (sensível à borda)

 

(a) Circuit

 

(b) Graphical symbol

```
1 module flipflop(D, Clock, Q);
2   input D, Clock;
3   output Q;
4   reg Q;
5
6   always @(posedge Clock)
7     Q = D;
8 endmodule
```

Blocking

 


Figure 7.38 Circuit for Example 7.3.

```
1 module example7_3 (D, Clock, Q1, Q2);
2   input D, Clock;
3   output Q1, Q2;
4   reg Q1, Q2;
5
6   always @(posedge Clock)
7   begin
8     Q1 = D;
9     Q2 = Q1;
10    end
11 endmodule
```

Non-Blocking


 


Figure 7.40 Circuit defined in Figure 7.39.

```
1 module example7_4 (D, Clock, Q1, Q2);
2   input D, Clock;
3   output Q1, Q2;
4   reg Q1, Q2;
5
6   always @ (posedge Clock)
7   begin
8     Q1 <= D;
9     Q2 <= Q1;
10    end
11  endmodule
```

Um processador simples

Processador - uP1'

 

Experimente ele aqui!

			<i>Memória</i>
0	41	0100 0001	LOAD A
1	52	0101 0010	ADD B
2	33	0011 0011	STORE C
3	42	0100 0010	LOAD B
4	31	0011 0001	STORE A
5	43	0100 0011	LOAD C
6	32	0011 0010	STORE B
7	80	1000 0000	JUMP 0
			...
240	FF	1111 1111	// Dados
241	00	0000 0000	// A
242	01	0000 0001	// B
243	00	0000 0000	// C

Conjunto de instruções (ISA) do uP1' - 8 bits - 4 instruções - 2 formatos

- Formato M

- Endereço: 0x1111_endereço_D

7	6	5	4	3	2	1	0	<i>bits</i>
0	0	0	0	endereço D	<i>não usada</i>			
0	0	0	1	endereço D	<i>não usada</i>			
0	0	1	0	endereço D	<i>não usada</i>			
0	0	1	1	endereço D	STORE			
0	1	0	0	endereço D	LOAD			
0	1	0	1	endereço D	ADD			
0	1	1	0	endereço D	<i>não usada</i>			
0	1	1	1	endereço D	<i>não usada</i>			

- Formato J

- Endereço: 0x0_endereço_I

7	6	5	4	3	2	1	0	<i>bits</i>

Organização de memória do uP1'

- Instruções

endereço								<i>palavras</i>
0	0	0	0	0	0	0	0	
.	
								$2^7 = 128$
0	1	1	1	1	1	1	1	

- Não usada

endereço								<i>palavras</i>
1	0	0	0	0	0	0	0	
.	
								$2^7 - 2^4 = 112$
1	1	1	0	1	1	1	1	

- Dados

endereço								<i>palavras</i>
1	1	1	1	0	0	0	0	
.	
								$2^4 = 16$
1	1	1	1	1	1	1	1	

Processador - uP1'

```
1 module uP(
2     input clock, reset,
3     inout [7:0] mbr,
4     output logic we,
5     output logic [7:0] mar, pc, ir);
6
7     typedef enum logic [1:0] {FETCH, DECODE, EXECUTE}
8         statetype;
9     statetype state, nextstate;
10
11    logic [7:0] acc;
12
13    always @(posedge clock or posedge reset)
14    begin
15        if (reset) begin
16            pc = 'b0;
17            state <= FETCH;
18        end
19        else begin
20            case(state)
21                FETCH: begin
22                    we <= 0;
23                    pc <= pc + 1;
24                    mar <= pc;
25                end
26                DECODE: begin
27                    ir = mbr;
28                    mar <= {4'b1111, ir[3:0]};
29                end
30                EXECUTE: begin
31                    if (ir[7] == 1'b1)           // jump
32                        pc <= {1'b0, ir[6:0]};
33                    else if (ir[7:4] == 4'b0100) // indirect load
34                        acc <= mbr;
35                    else if (ir[7:4] == 4'b0101) // add acc + data
36                        acc <= acc + mbr;
37                    else if (ir[7:4] == 4'b0011) // store
38                        we <= 1'b1;
39                end
40            endcase
41            state <= nextstate;
42        end
43    end
```

Processador - uP1'

```
44  always_comb
45    casex(state)
46      FETCH:  nextstate = DECODE;
47      DECODE: nextstate = EXECUTE;
48      EXECUTE: nextstate = FETCH;
49      default: nextstate = FETCH;
50    endcase
51
52    assign mbr = we ? acc : 'bz;
53 endmodule
```

```
56  module mem #(parameter filename = "ram.hex")
57    (input clock, we,
58     input [7:0] address,
59     inout [7:0] data);
60
61    logic [7:0] RAM[255:0];
62
63    initial
64      $readmemh(filename, RAM);
65
66    assign data = we ? 'bz : RAM[address];
67
68    always @(posedge clock)
69      if (we) RAM[address] <= data;
70  endmodule
```

Referências

Para saber mais e praticar...

- <https://hdlbits.01xz.net/>
- <http://digitaljs.tilk.eu/>
- <http://hamblen.ece.gatech.edu/>
- <http://www.asic-world.com/verilog/>
- <https://www.edaplayground.com/x/sNSX>

Bibliografia

- Brown, S. & Vranesic, Z. - Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design, 3rd Ed., Mc Graw Hill, 2009
- Sarah L. Harris & David Money Harris - Digital Design and Computer Architecture, ARM Edition, Morgan Kaufmann, 2016
- J. Hamblen, T. Hall, and M. Furman, Rapid Prototyping of Digital Systems - SoPC Edition, Springer, August 2007.

Microprocessadores e Microcontroladores (27146)



Implementação de Processadores em Verilog

Prof. Ricardo Menotti (menotti@ufscar.br)

Atualizado em: 26 de abril de 2021

Departamento de Computação

Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia

Universidade Federal de São Carlos